WELDWELL INC.

2005.03.26

接地保護設計新觀念:::

- A. 您知道接地用途有幾種嗎?有..
 - (1)避雷接地:引導雷電流進入安全地區。

(避雷針、突波吸收器...等設備接地)

(2)電力系統接地:提供故障電流迴流路徑,維護人員及設備安全。

(電力系統,電器設備...等設備接地)

(3)通訊及弱電系統接地:當作參考電位之接地。

(基準電位、設備整流、訊號發射塔等接地)

(4)特殊用途接地:防磁隔離、减波干擾效用之接地。

(針對維護人員或設備安全或雜訊干擾而設之接地)

B. 再請問一下:

爲什麼"雷公"、"雷母"從天上打下來,我們都防護了,設備卻又會無緣無故受害呢? 您知道"雷突波",會從地下冒出來嗎?

因地上昇起之最高雷突波電壓為: V=I(雷電流) x R(接地電阻)。 而這電壓,向外擴散傳導,隨距離平方衰減,但附近鄰居都分得到。

不;應該說:一定要共享...。請參考:圖一。

C. 再請問一下:

"接地電阻"是什麼?我將接地電阻定義為:欲將電能散佈至大地某處平 衡點,所遇到的阻抗。

其包括:電阻外,亦有在電能傳導散佈時,所不容忽視的容抗,感抗。 那"接地電阻"是絕對值?還是相對值?這是很有趣的問題。數學中絕對值是 不變的,但接地電阻卻可能因量測儀器,量測方法,量測參考點之因素而有 不同,故量測時需換幾個位置試試。譬如說:量接地電阻時,兩參考地極, 等距離但放的方向不同,則測量結果就可能不同。因為大地土壤導電係數不 盡相同所致。 D. 再請問一個問題:什麼是我們期望的"理想接地網"呢?

"理想接地網": 當然接地電阻接近" 0 歐姆" ? 希望它能像"黑洞"一樣, 吸納所有故障電流, 雷突波, 雜訊電流, 最好連電磁波都別讓它溜走, 而且一點兒也不給它反應(震盪)機會。當然這也"不可得"。因為, 起碼的"導線內阻, 及無所不在的電容(容抗)", 都是產生震盪(Damping) 的條件。

既然"理想接地網"不可得,那請問接地電阻多少才夠?

也許您會說:避雷,電力接地要 10 歐姆,

電腦資訊接地要 5歐姆、

通信電子接地要 3歐姆或1歐姆或0.5歐姆?

果真越低越好嗎?那加油站台做個 0.5 歐姆,好嗎?

如果加油站台做 0.5 歐姆,汽車一到,車上的靜電莫不爭先放電下車,不知 那時會氣爆,那才危險呢!所以接地系統,講求適當協調,比一味求低更重 要。更何況,減低一半的接地電阻,所需費用往往不只一倍。


E. 再請深入一個問題:

飛機飛上天空時,既使外面雷電交加,在雷雲中穿梭,爲什麼飛機上的設備仍能無懼干擾,都可正常工作。您知道;飛機飛上天空時,接地電阻是多少嗎?大的不得了;∞歐姆。但是如在飛機內,打個手機、玩個電動,爲什麼就足以讓飛機撞牆,或出事故呢?這是什麼原因呢?


這是封閉式金屬籠屏蔽,與獨立電力系統的效果。既然這麼好,我們是否可創造一個人工飛機掩體,把設備等搬進去裡面工作,不就安全無虞了嗎?

是的,我們融合結構、高斯定律及金屬籠屏蔽原理,研發出有這樣功用的產品:【封閉式接地棒】。

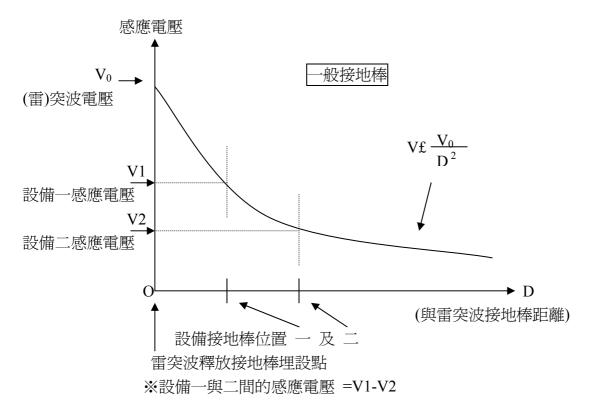我們把您所有設備,藉著金屬屏蔽,將其縮入到一個獨立封閉單元。它可以 把您所需散佈電荷,藉著【封閉式接地棒】散佈出去。而將所不要的干擾, 屏蔽在外,更重要的是它創造一低的接地電阻,供電力系統回流,使其形同 獨立系統。更不必擔心雷突波電壓,自地上昇起之破壞。請參考:圖二。




圖一: 使用一般接地棒之設備接地

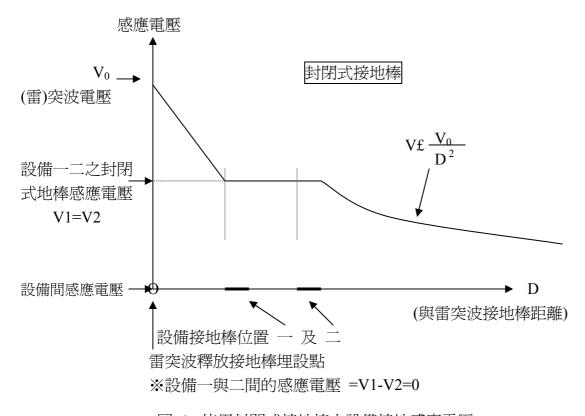

圖二: 使用封閉式接地棒之設備接地感應電壓

爲什麼飛機上的設備不受外面的雷雲電荷影響呢?請看圖三電路說明:

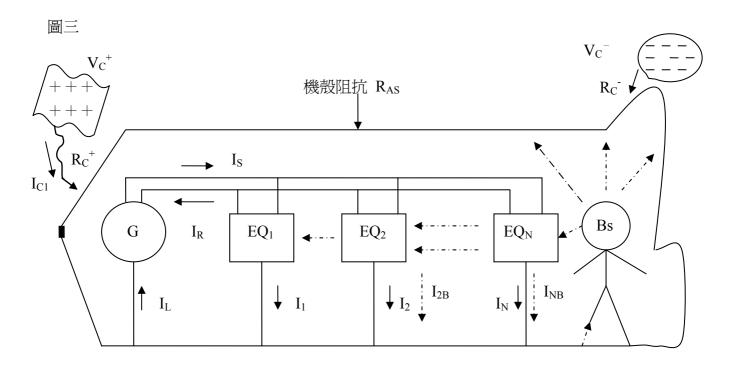

其中、G 爲飛機上的發電工系統。 I_s 爲供給電流。

 I_R 爲主迴流電流。 I_L 爲次迴流電流(包括:接地,波訊準位,漏電...。)

且 $I_S = I_R + I_L \circ$ 與 $I_L = I_1, I_2, \dots I_N$ 為洩漏或接地(機殼)電流。

假設:當有 $V_c^{(+)}$ 電雲與 $V_c^{(-)}$ 電雲,經飛機穿過而傳導中和時,將有


 $I_{C1} = I_{C2} = \frac{V_{C1} + V_{C2}}{R_{AS} + R_{C1} - C2}$ 電流在機殼上通過。在正常下,其不影響原先 $I_S = I_R + I_L$,及 $I_L = I_1 + I_2 + \dots I_N$ 之電流。(不正常情況,則機殼之金屬,已分區無密接成一體。)

這種現象是電路克西霍夫基本理論。


但爲什麼在飛機內,打個手機就會影響飛行安全呢?請看圖三:Bs 電源,發射訊號後,在機艙內,經各設備,物質傳到機殼平衡。但在其傳經某些設備時;如 I_{2B} 與 I_{NB} ,可能引起設備準位變化,而使訊號誤判或干擾,以致造成操作危險。

接下來,我們由供電系統來討論;請看圖四

圖四:供電漏電回流示意圖

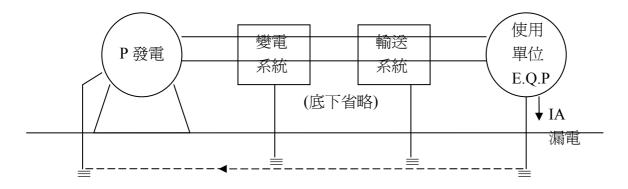

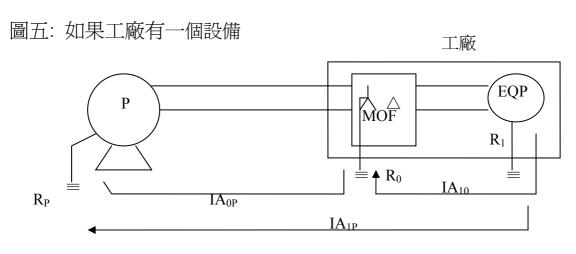我們常認為 IA 迴流之路徑;如上。故常要求接地歐姆 R 之值要多少?但是這不一定對?就以系統維護方面來說:1. 在安全容許內,能繼續運轉更好。2.自行跳脫隔離最好。或 3.隔離越近故障點越好。4.隔離區域越小越好。亦就是近故障點之供應端,找可迴流之接地就平衡,無需到遠處。




其中假如 Ro 存在,則 IA1P=0。

原因: $1. R_0$ 存在;接地電流、漏電,即可在 MOF 處迴流以達平衡,何必行遠路。

2. 設備 EQP 電力,係經 M.O.F.供應。

圖六: 再請看二個設備系統

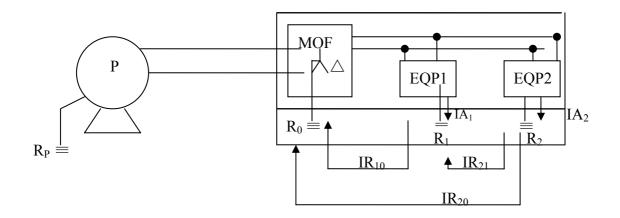

相同的,在 R_0 正常情況下, IA_1 或 IA_2 發生漏電時,


則經由 IR_{10} 或 IR_{20} ,在 R_0 迴流達到平衡。

且應該 IR21=0。(各設備間,不該有接地串流。)

更不需迴流到 Rp處。

因爲設備 EQP1 及 EQP2 之電力,均經由 MOF 供應。

圖七:所以,我們可將工廠接地用如下包起來。

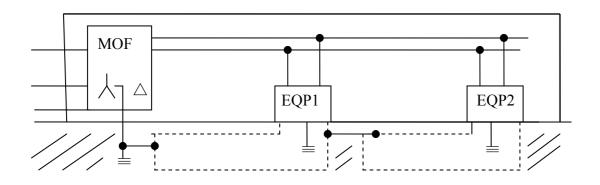

這就是封閉式接地系統的應用原理。在此架構中,利用屏蔽方式,將各設備保護在屏蔽體內,形同處於機殼屏蔽之保護。當有雷感應突波發生時,將在電力接地處與各設備接地間產生同等電位,使各設備接地間無感應電位差,亦不會有傳導電流與傷害發生。

附註:

1. 有人懷疑, 電送到設備爲什麼要迴路平衡?其實這是許多人, 容易忽略的小事; 包括學電學的人。或誤會我的"迴路平衡"意思。

您是否發現,家裡電器 AC110V 或 AC220V 都兩條線。

其中一條用驗電筆測時,會亮燈,如您赤腳站地上摸它時,會有觸電的感覺。這條叫"火線"。另一條用驗電筆測時,燈不會亮,如您赤腳站地上摸他時,也不會有觸電的感覺。這條叫"地線";它可看做是給火線當迴路平衡用。倘若您只把一條火線接到一燈泡,在正常下它是看不到亮光的,這是因爲沒迴路讓它平衡。但您如果把另一條線,從燈泡另一接點接到地,讓它藉大地迴流到供電端平衡,燈泡就可以發光(亮度隨接地阻抗大小成反比)。這就是我所說的:迴路平衡。


如您再問:每個設備都用一條線送火線去,再就近接地即可?是的,如您願意省另一線而犧牲電力效能,或將家變做榕樹下,也未嘗不可。

另有人會問:那三相交流電電線沒地線,那來迴路平衡?

其實這是看到皮毛站著,未見骨架撐裡問題。三相交流電電線互相差 120 度相位角,任兩條隨時成爲另一條之迴路供電與平衡。其實不管單相、三相或四相、至多相之系統,都是要迴流供電,才能做功。如您不認爲,可下定決心研究。 找到答案時,說不定諾貝爾就找您了。

屆時您就破了:"孤陰不生,孤陽不長"之陰陽哲學與物質守恆問題了。

2. 接地電阻的迷思!如圖八:

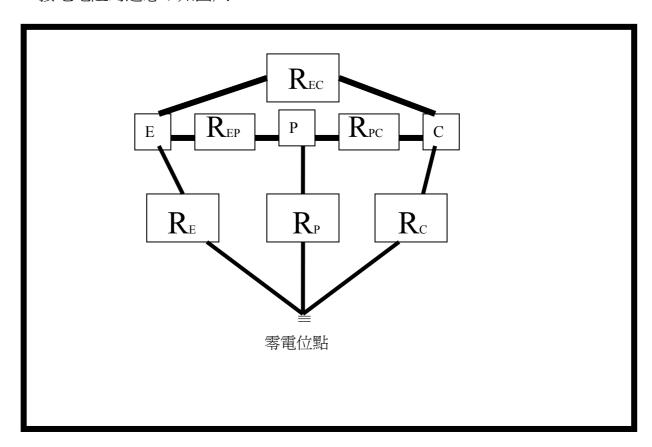

當我們量測 E.P.C 三點以求得接地電阻之方法如下:

- a. 假設有個零電位點。E 與零電位點間之電阻爲 R_E 。
- b. 假設有個零電位點。P與零電位點間之電阻爲 R_P 。
- c. 假設有個零電位點。C 與零電位點間之電阻爲 $R_{\rm C}$ 。
- d. 再藉由儀表量測兩兩間之阻抗,得到 R_{EC} , R_{PC} , R_{EP} 。
- e. \Leftrightarrow Repc = (Rec+Rpc+Rep)/2 •
- f. 則所求接地電阻 $R_{E} = R_{Epc} R_{PC}$ 。

由此看來,我們所求之接地電阻 R_E 係指 E 點對無限遠之零電位阻抗値。

- 3. 在電力系統維護,我們需考慮:
 - a.在安全容許內,能繼續運轉更好。
 - b.自行跳脫隔離最好。
 - c.隔離越近故障點越好。
 - d.隔離區域越小越好。

亦就是近故障點之供應端,找可供迴流之接地平衡就好,無需到遠處。

換言之:那現有之接地電阻以虛擬遠處零電位點當基準,每個設備之迴流,都流到零電位,與其它可迴流點來平衡之觀念,似乎對設備之接地電阻已無意義。既然漏的電最好能在近供應端,找迴流點之接地來平衡就好。那我們可否用一電線將設備漏下的電接住,再使其回流到"最近供應端之可迴流點"處,如需考量上訴 a.項,再串個電阻(接地內阻)不就可以了嗎?

我們的封閉式接地棒即是如此設計之產品。

當接地內阻=0Ω時,即爲一般濕式接地棒之功能。

當在加油站台使用時,接地內阻調至 $=10k\Omega$,可抑制靜電火花發生。

設備接地之需求電阻,即可藉由接地內阻調整達到其需求。


而且封閉式接地棒,其封閉罩箱均串或並聯至主電力系統之接地,不僅提供漏電迴流之路,更可提供主電力系統之接地接觸面,進而使主電力系統之接地電阻值降低。

4. 有人仍懷疑:接地電阻要接到大地,設備才會動?

這不一定對。如果單輸送電路供電,而靠大地作迴路回流時,是"對的"。(這種供電方式,雖可省下一條迴路成本,但電力耗損是相當大的。)而如果供電方式已具備迴路回流(二線,三線或多迴路),就不需要接到大地。不然;您可曾看到天空中的飛機後面夾條尾巴,接到大地嗎?或者,您在打手機時,有拉一條地線嗎?請注意:這些都不是用電力公司的電當電源。當然,我們可切割電力供應系統,將供電區獨力出來,架構成一或多個封閉區,每一區都可視爲一小獨立區,這就是封閉式接地棒的原理。

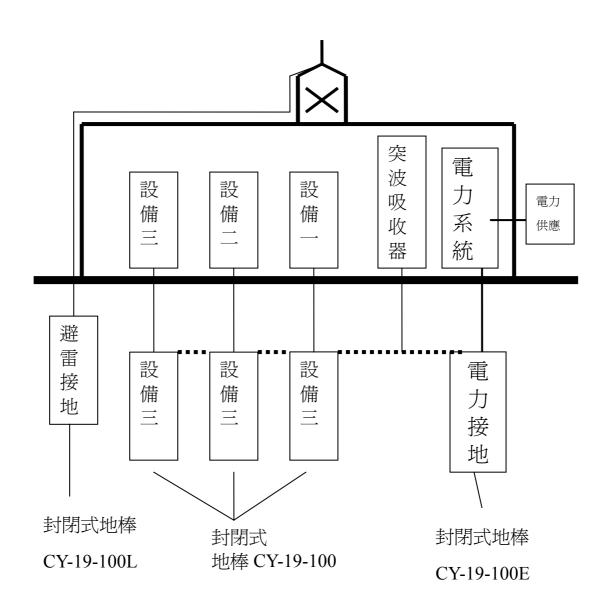5. 良好的接地系統協調之設計

我們都知道許多種接地供應各種不同的需求。那最好的是在地下都連接在一起,可是有個前提;即各設備的忍受電壓要很高。而不是以±10%、±5%來設計的。不然,有的設備就在那一瞬間,閃爍一下就燒掉了。就我從事接地工作的心得。認爲接地系統應該很單純也很簡單,但講求是各接地系統整體協調。如圖九:



CY-19-100E 爲電力設備專用接地棒

CY-19-100L 為避雷針專用接地棒

CY-19-100 爲各電器,資訊設備專用接地棒

如上之佈局,爲一基本架構;

- 1. 設備同類性或同區域性: 則可歸類爲同一設備中,就近接地即可。
- 2. 所有設備接地在地底下連接成一大系統,降低電力系統之接地電阻。

6. 突波吸收器的迷思

突波吸收器或突波抑制器,一如大電力系統的避雷器。

在民國 76 年核三廠,每當圍阻體打雷時,3 樓的資料收集板就當 Counter 燒一次。經檢查後,發現是 RS-422 通訊線感應雷電壓進來。於是設計二個 Arrester,各串個保險絲再接地,讓他燒 Fuse 証明,果然每次感應雷電壓造成當機時(通訊中斷)就只須換一個保險絲即可。突波吸收器的功用就好比人,當有人投個火球給你時,你必須在時間差內,將火球給轉傳到地線去。如此瞬間轉傳後,他可繼續恢復工作。可是坊間有近 95%以上的突波吸收器未接地。試想,你抱著火球會是什麼下場。對了,廠商可以再賣一個新的突波吸收器給你,倘若突波如果大些,就會燒穿突波吸收器及設備了。聰明的廠商當然會說:突波過大,要用更大(更貴的)突波吸收器。如果你將突波吸收器接地,那突波吸收器將會認真的爲你長久的服務,直到元件老化爲止,而不是當 Counter,當電阻用而已。